
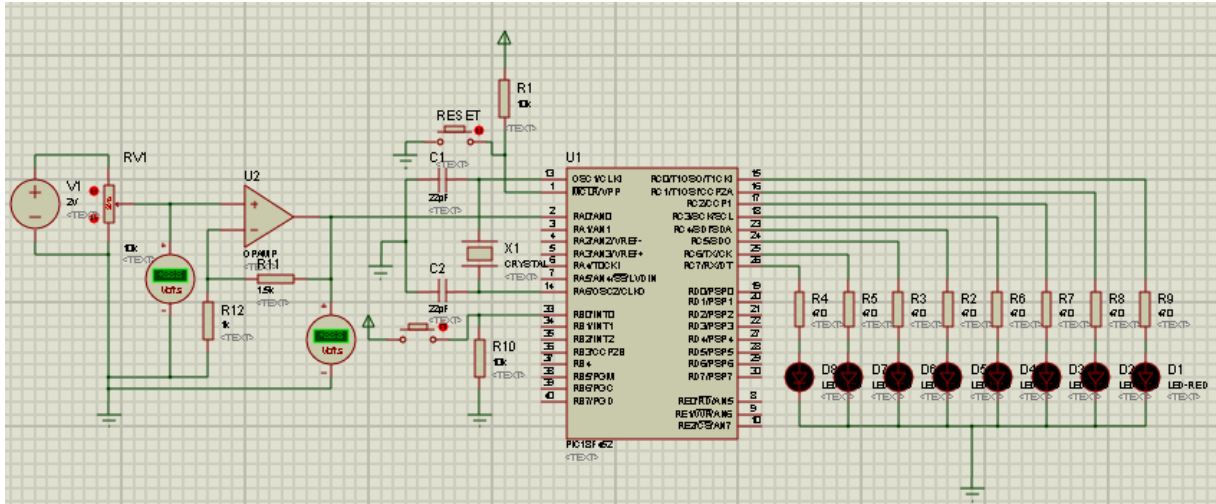



## Soru 1:

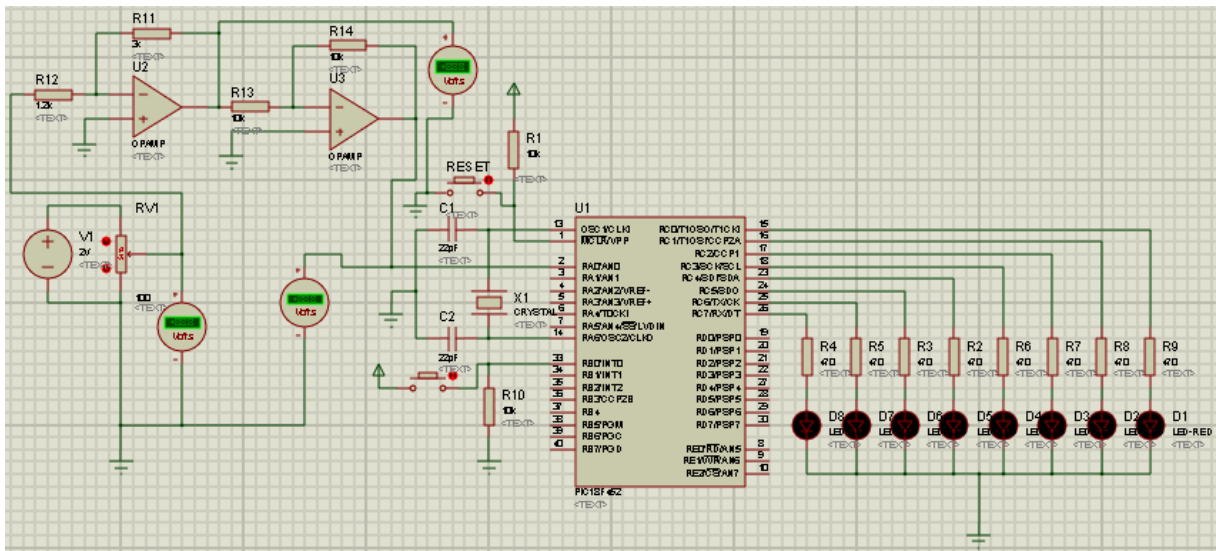

## Soru 2:



## Soru 3:

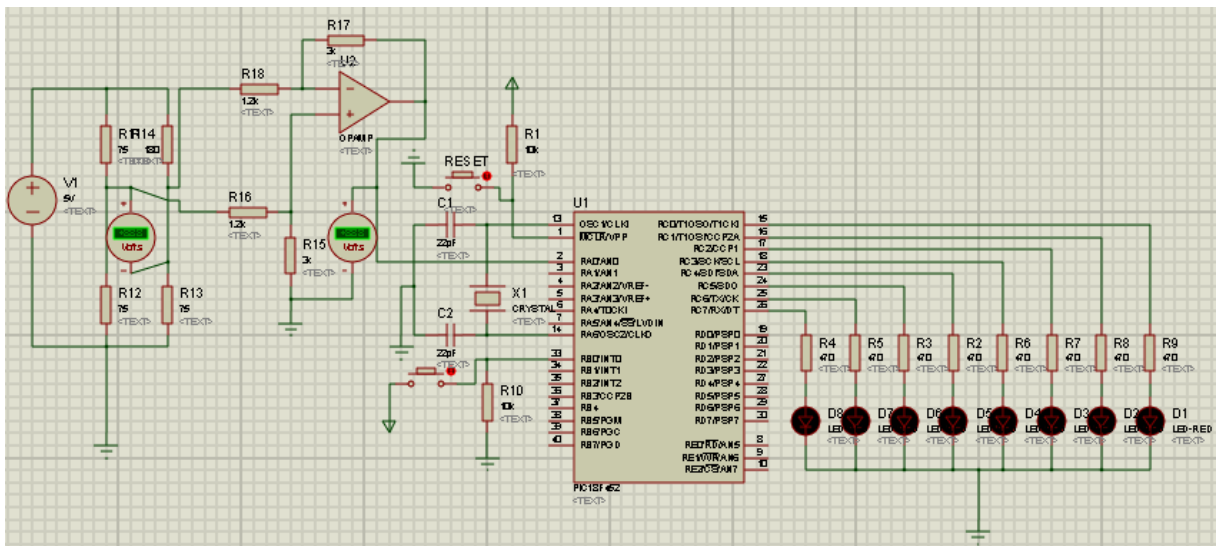

```
//-----
}
```

```

////////////////////////////////////
////////////////////////////////////

void bekle(unsigned long t)//t milisaniye gecikme sağlar
{
    unsigned x;
    for(;t>0;t--)
        for(x=140;x>0;x--)
            nop();
}

////////////////////////////////////
////////////////////////////////////

void ayarlar()          // Bütün başlangıç ayarlarının tamamlandığı kısım
{
    GIE=1;                // Bütün kesmeleri ac
    TRISA=0xFF;
    TRISB=0xFF;
    TRISC=0x00;
    TRISD=0x00;
    TRISE=0xFF;

    PORTC=0x00;
    PORTD=0x00;

    ADCON0=0b.0100.0001;// Anlog kanal 0 aktif, A/D conversion is not in progress
    ADCON1=0b.0000.0000;
}

////////////////////////////////////
////////////////////////////////////

```